

Ejercicio 03: Determine las corrientes desconocidas en la red de la figura:

