

Determine las magnitudes y direcciones de las corrientes desconocidas en la red de la figura:

