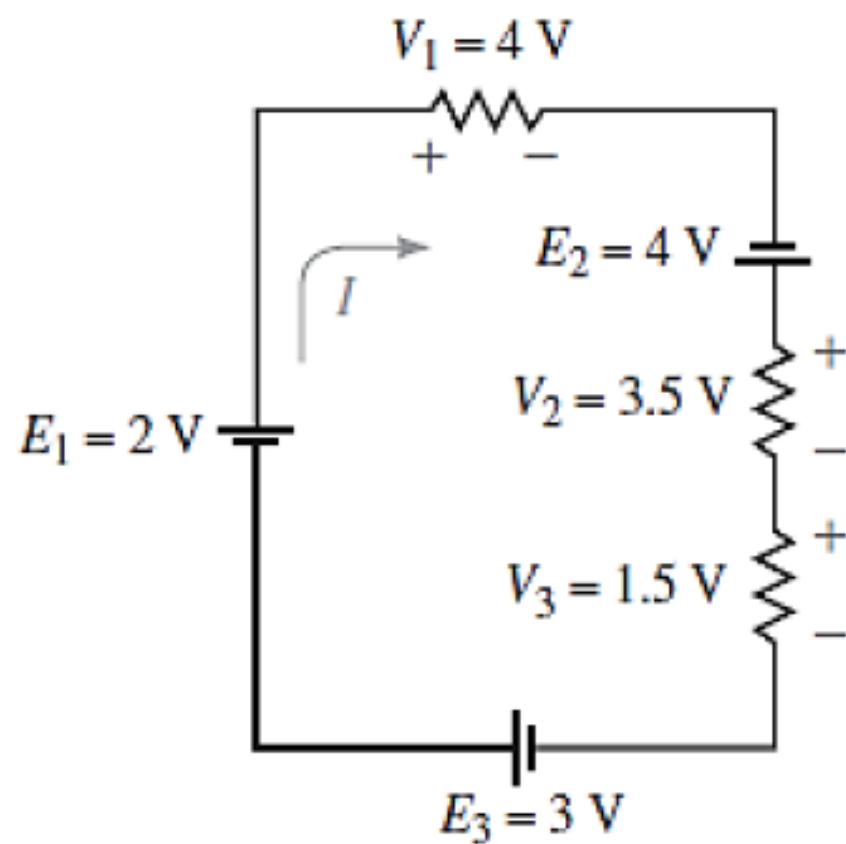
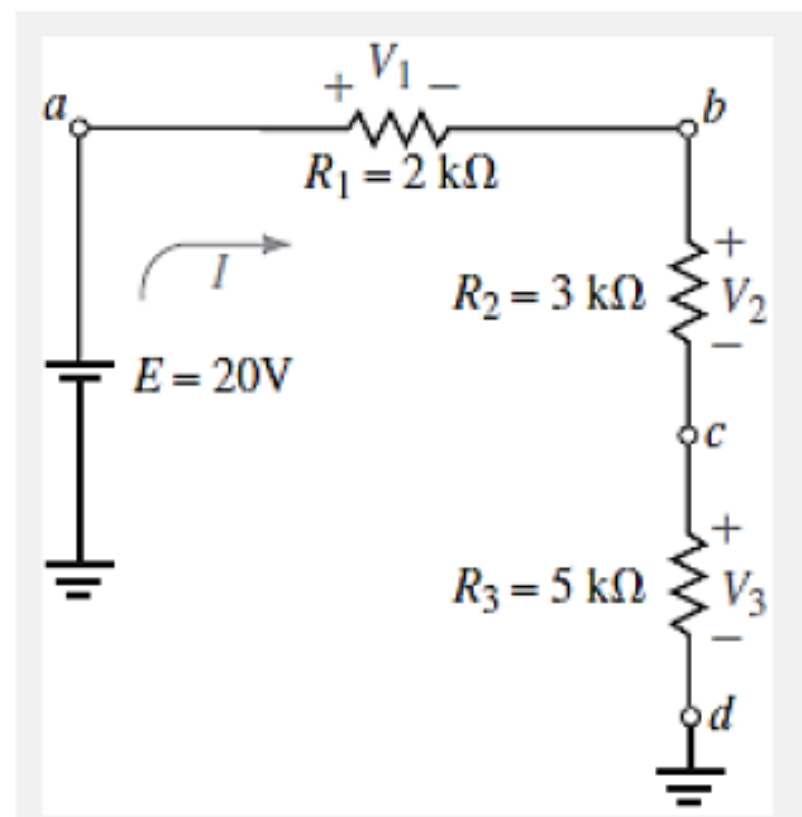


Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff (LVK) para el circuito de la figura siguiente, determine la caída de voltaje V_3 :



Para el circuito de la figura siguiente determine los voltajes V_a , V_b , V_c y V_d .



Resuelva para hallar los voltajes desconocidos en el circuito de la figura siguiente:

