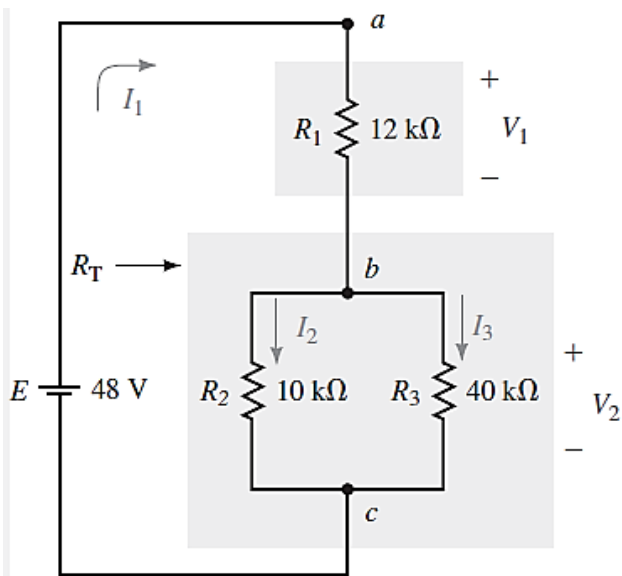


Ejercicios 01:


Considere el circuito de la figura.

- Determine R_T .
- Calcule I_1 , I_2 e I_3 .
- Determine los voltajes V_1 y V_2 .



Ejercicio 02:


Determine el voltaje V_{ab} para el circuito de la figura.

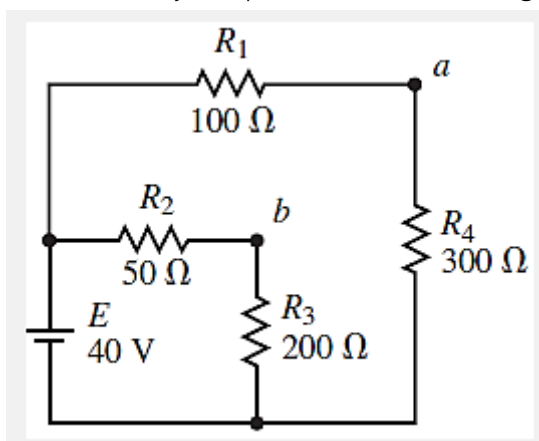

Ejercicio 03:


Considere el circuito de la figura:

- Encuentre la resistencia total R_T "vista" por la fuente E .
- Calcule I_T , I_1 e I_2 .
- Determine los voltajes V_2 y V_4 .

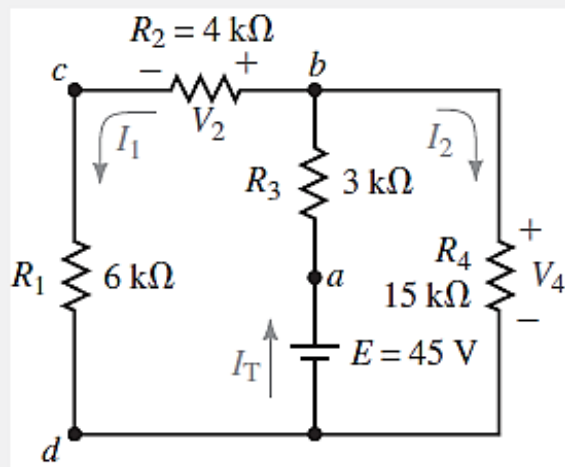

Ejercicio 04:

Para el circuito de la figura, determine las corrientes y voltajes que se indican.

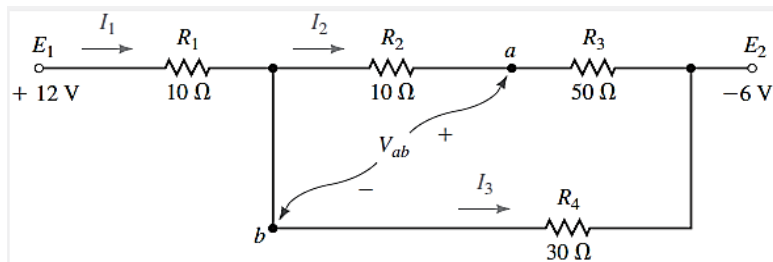

Ejercicios 05:

Considere el circuito de la figura 7-16:

- Encuentre la resistencia total del circuito, R_T .
- Determine la corriente I_T a través de las fuentes de voltaje.
- Determine las corrientes I_1 e I_2 .
- Calcule el voltaje V_{ab} .

